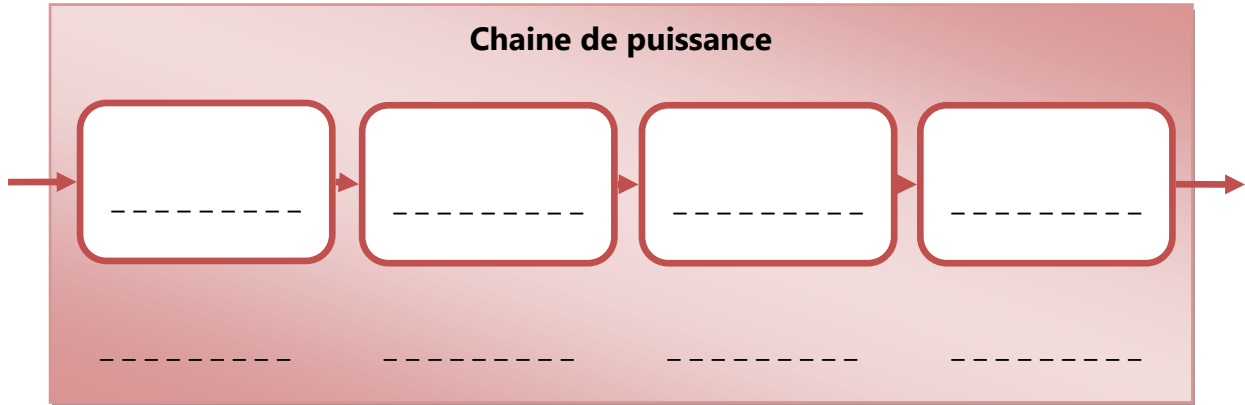


### 1. Chaîne de puissance

Question n°1 : Compléter le diagramme ci-dessous avec les termes suivants : convertir, pré-actionneur, transmettre, actionneur, mécanisme, alimenter, distribuer, énergie.




Question n°2 : Nommer les différents constituants de la chaîne de puissance puis préciser à quelle fonction ils appartiennent.


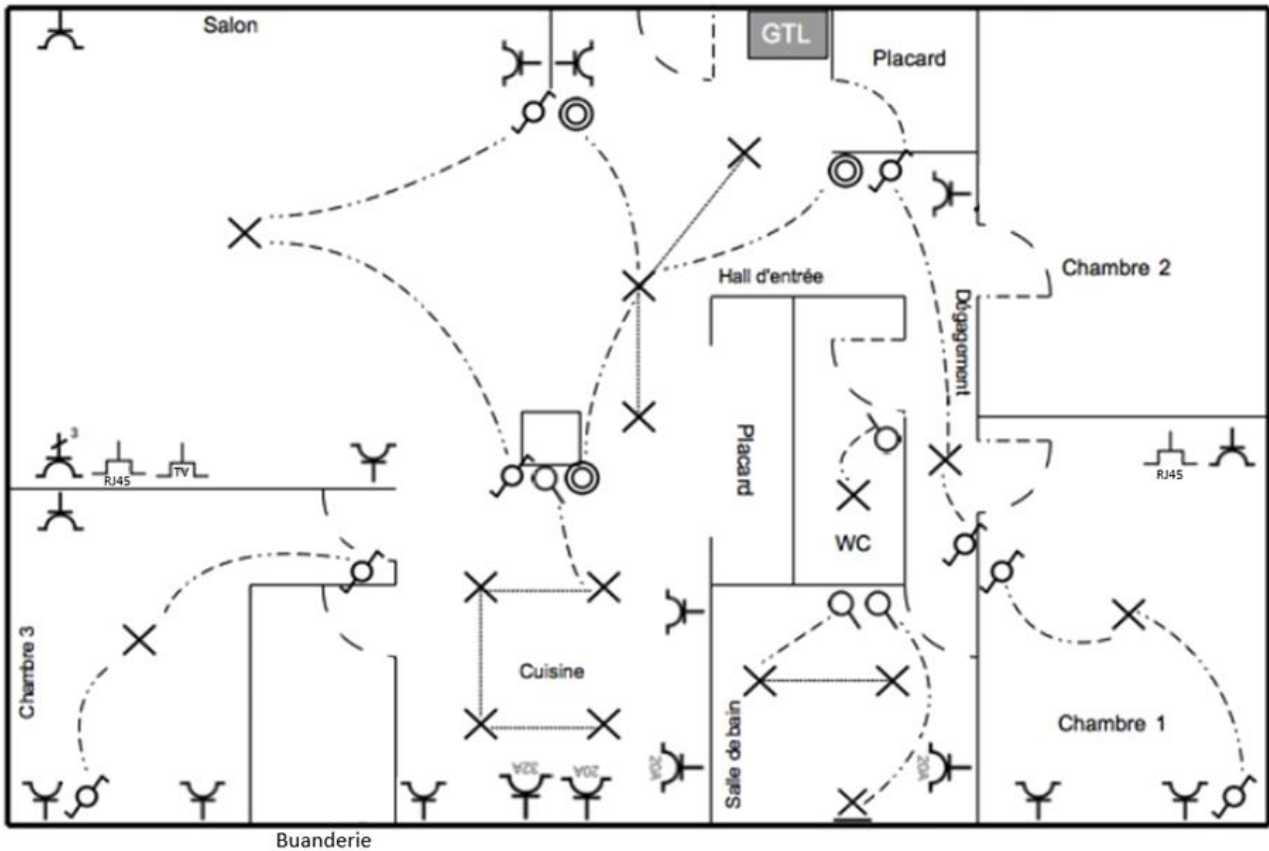
## 2. Installation électrique

Soit le schéma architectural représentant l'installation électrique suivant :



Question n°3 : Nommer les différents symboles architecturaux électriques normalisés.

Question n°4 : Nommer et entourer les différents types de circuit d'éclairage.

Question n°5 : Compléter le schéma architectural de la chambre 2 avec les mêmes équipements électriques que la chambre 1 afin de respecter la norme NF C 15-100.

Question n°6 : Quels sont les éléments de protection présent dans la GTL (Gaine Technique Logement) permettant de protéger les biens et les personnes en cas default ?